

UNIVERSITÄT REGENSBURG

F-PRAKTIKUM

# Operationsverstärker



Korbinian Baumgartner und Jonas Schambeck

27. Juni 2019

# Inhaltsverzeichnis

# 1 Einleitung

lol

## **2 Versuchsdurchführung**

### **2.1 Testschaltungen**

#### **2.1.1 Verstärkungsfaktor einer invertierenden Schaltung**

Im ersten Teil der Durchführung messen wir die Verstärkung einer invertierenden Verstärkerschaltung mit verschiedenen Widerständen.